

Ignacio Andrade Salazar

Electrónica de Potencia

27 02 24

Scribe

$$V_{BB} = 5V$$

$$V_{ent} = 2V$$

$$R_B = 10k\Omega$$

$$R_C = 200\Omega$$

$$H_{FE} = 100$$

$$V_{CC} = 50V$$

$$I_B = (V_{BB} - V_{BE}) / R_B$$

$$= (5V - 0.1V) / 10k\Omega = 0.43mA$$

$$I_C = H_{FE} \times I_B$$

$$= 100 \times 0.43mA = 43mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \times R_C$$

$$= 50V - 43mA \times 200\Omega$$

$$= 50V - 8.6V = 41.4V$$