

A dark blue vertical bar is positioned on the left side of the page. A blue arrow-shaped banner points to the right from this bar, containing the date '2-4-2024'. In the lower-left area, there are several thin, curved lines in dark blue and light grey that sweep upwards and to the right.

2-4-2024

Programación de sistemas reconfigurables

Tarea 7. Registros y contadores

Ingeniería en electrónica y computación

ANDRADE SALAZAR, IGNACIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Registros

1 En VHDL, el concepto.... complete todo el párrafo

En VHDL, el concepto de registro hace referencia a la transferencia de información que se da en la interconexión de varios flip-flops acomodados en un arreglo en serie o en paralelo, o inclusive ambos.

2 Registro serie, explique el funcionamiento e incluya la figura 3.12a y 3.12b


Considérese el arreglo que se muestra en la figura 3.12 a). Como se puede observar en este, la actualización de la salida en cada uno de los flip-flop se da de manera simultanea en cada flanco de subida de la señal de reloj (clk); la entrada **d** se transfiere a la salida **a**, esta se transfiere a **b**; por último, **b** se transfiere a **q**. Como podemos ver, los pins de entrada y de salida son d y q, respectivamente. En este caso, la transferencia de información se realiza mediante las señales a y b, “signal a y b”, mientras que la asignación de información se produce de la línea 13 a la línea 15. Nótese, en la declaración de los puertos, que solo se ha asignado pin a la entrada **d** y a la salida **q**.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity registro is
port (d, clk: in std_logic;
      q: out std_logic);
end registro;
architecture serie of registro is
signal a,b: in std_logic;
begin
process (clk)
begin
if ( clk'event and clk='1' ) then
    a<=d;
    b<=a;
```

```

q<=d;
end if;
end serie;

```

 

3 Variables explique ampliamente el concepto

Una variable solo puede ser declarada en las sentencias secuenciales process o subprogramas, Una variable básicamente puede considerarse como un elemento de memoria, “dato”, al que se asigna un valor inicial o el valor final incremental dentro de la síntesis de un programa; su formato es el siguiente:

Variable <nombre>: <tipo>:= <expresión>

Variable a: integer:= 16;


4 Registro paralelo, explique el funcionamiento e incluya la figura 3.14a, 3.14b y 3.14c


La función de un registro de entrada-salida en paralelo es la transferencia de la información de sus pins de entrada a sus pins de salida, en la transición de un flanco de subida o uno de bajada en un pulso de reloj. En la figura 3.14a) se ilustra la conexión de 8 flip-flop tip D; como se observa, la señal de reloj se aplica de forma simultanea a cada uno de estos. Por su parte en la figura 3.14b) se utiliza un vector para describir su comportamiento. En tanto, el código correspondiente de la figura 3.14c9 muestra que la entrada D transfiere la información a la salida Q en el flanco de subida de la señal de reloj clk.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg is port (
    D: in std_logic_vector (0 to 7);
    clk: in std_logic;
    Q: out std_logic_vector 80 to 7));
end reg;
architecture arqreg of reg is
begin
    process (clk) begin
        if (clk'event and clk='1' ) then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end arqreg;

```

 

 

3.3. Contadores

1. Favor de transcribir el párrafo que inicia con: Los contadores son....

Los contadores son entidades muy utilizadas en el diseño lógico, que hacen uso extensivo de los operadores lógicos (+ y -) para realizar operaciones de incremento o decremento de datos.

2. Contador con reset y enable: Ponga la figura 3.20 el dispositivo y el código. Además, mencione para que se necesita la librería: use work.std_arith.all

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use work.std_arith.all;
```

```
entity contador is
```

```
port ( clk, reset: in std_logic;
```


```
      q: inout std_logic_vector ( 3 downto 0));
```

```

end contador;
architecture modulo of contador is
begin
process (clk, reset)
begin
if ( clk'event and clk='1' ) then
    if (reset = '1' or q="1001" ) then
        q<=q+1;
    end if;
end if;
end process;
end modulo;

```

 La librería work.std_arith se utiliza en la arquitectura cuando se le suma 1 a q ya que la suma forma parte de esta librería en VHDL.



3. Poner la imagen de la Figura 3.21 y el código, además explique a línea 6

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.std_arith.all;
entity cont is


```

```

port ( clk, reset: in std_logic;
      Q: inout integer range 0 to 15;
end cont;
architecture arq_cont of cont is
begin
process (clk, reset) begin
if (clk'event and clk='1' ) then
if (reset='1' or Q=9 ) then
Q<=0;
else
      Q <= Q+1;
end if;
end if;
end process;
end arq cont;

```

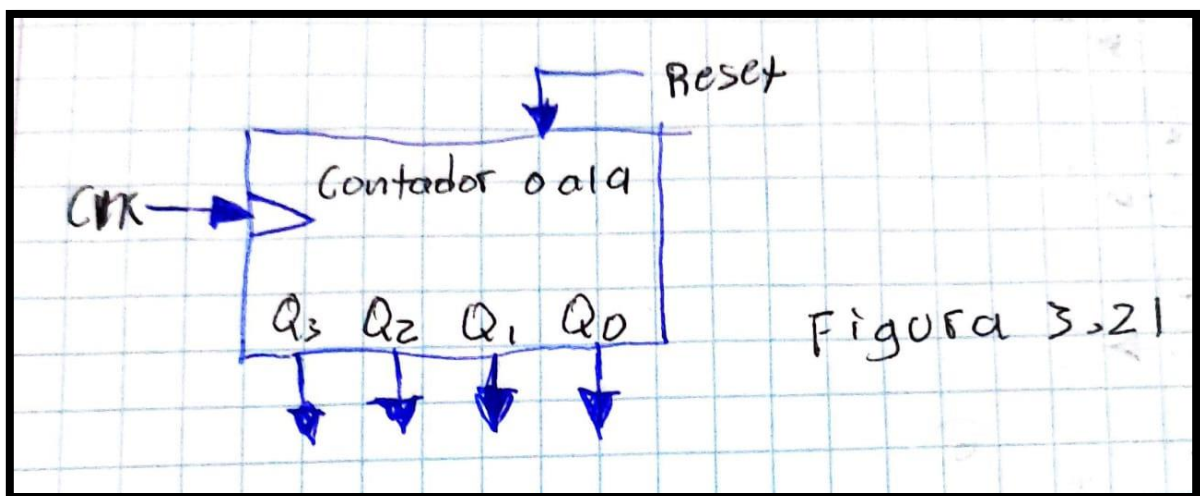En la línea 6 se establece la variable Q como entrada y salida, así como con un valor de entero entre 0 y 15, es decir que producirá el conteo correspondiente a los valores 0, 1, 2 hasta el 15.



4. Explique cómo funciona un contador ascendente-descendente y ponga el listado 3.7

La señal de control up/down permite definir si el conteo se realiza de manera ascendente o descendente. En este caso, cero aplicado a esta señal determina una cuenta ascendente, es decir, de 0 a 15. De esta forma, el funcionamiento del circuito queda determinado por dos señales: el pulso de reloj (clk) y la señal up/down, como se muestra en el siguiente programa, donde se puede observar que en este caso se hace uso del operador + y -, respectivamente.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.std_arith.all;
entity contador is
port ( clk: in std_logic;
      UP: in std_logic;
      Q: inout std_logic_vector(3 downto 0));
end contador;
architecture a_contador of contador is
begin
    process (UP = '0') then
        if (clk'event and clk='1') then
            if (UP = '0') then
                Q <= Q+1;
            else
                Q <= Q-1;
            end if;
        end if;
    end process;
end a_contador;
```